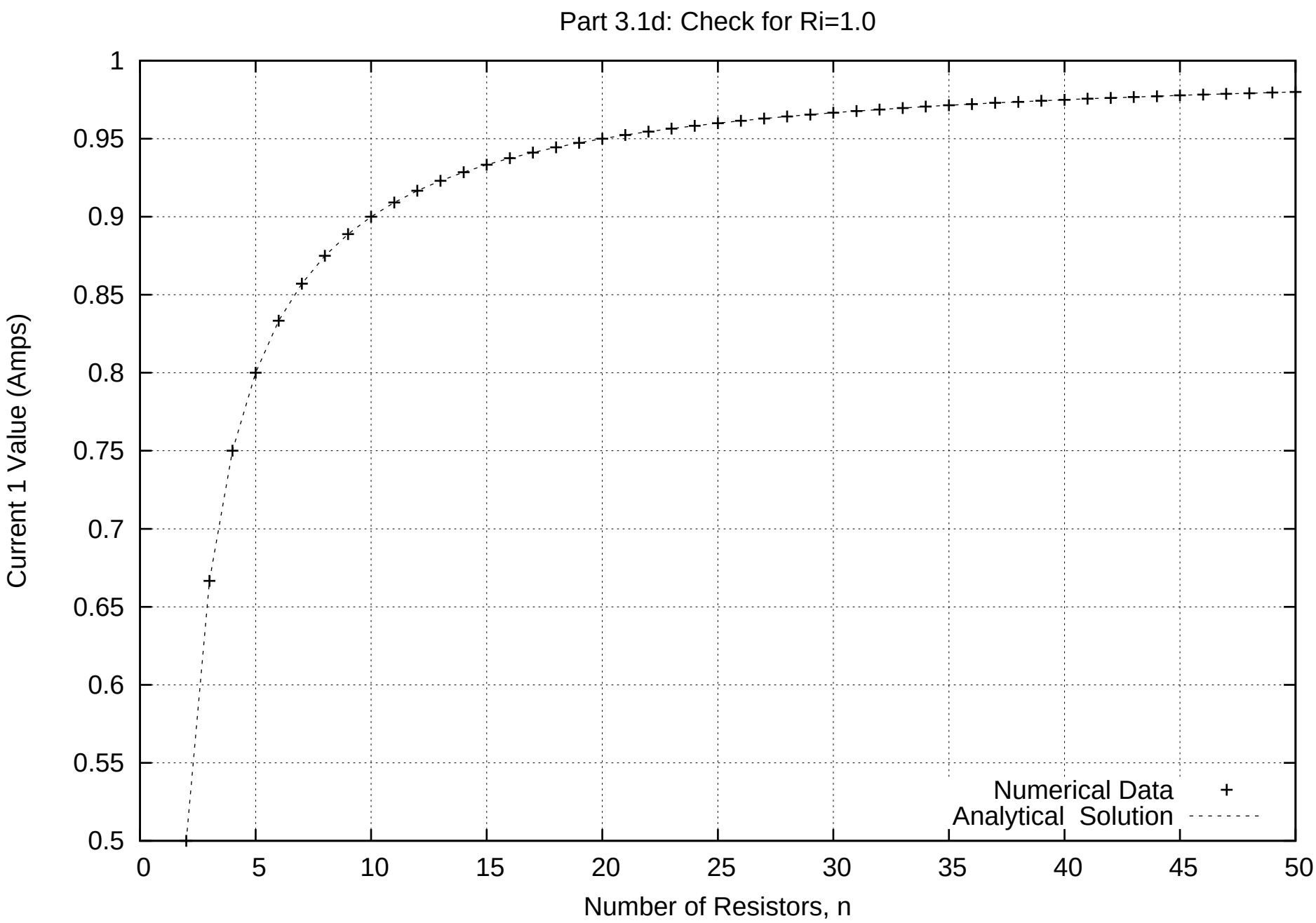
Part 3.1d: Check for Ri=1.0
Current 1 Value (Amps)
Number of Resistors, n
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Numerical Data
Analytical Solution

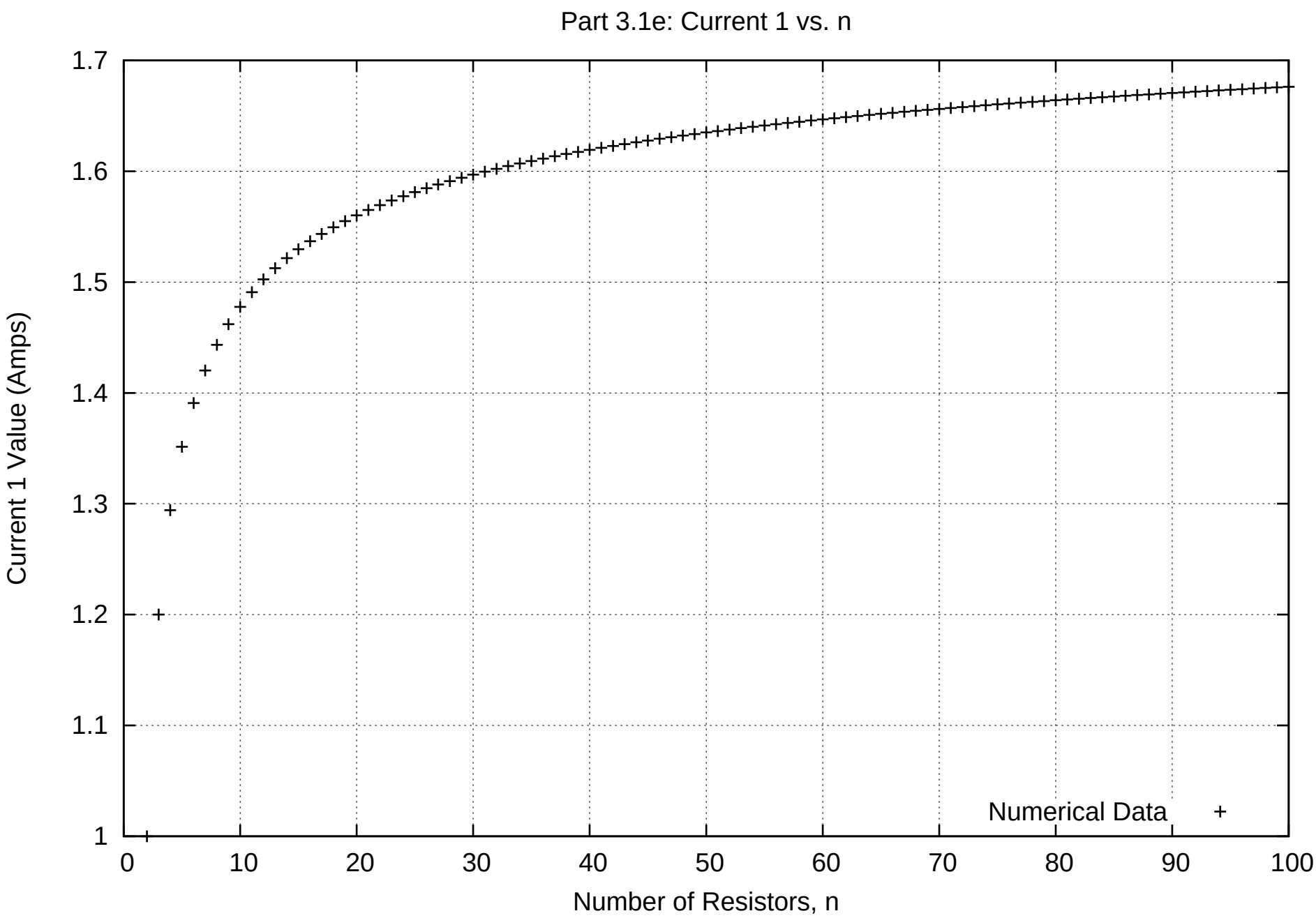
Part 3.1e: Current 1 vs. n
Current 1 Value (Amps)
Number of Resistors, n
Numerical Data
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100